

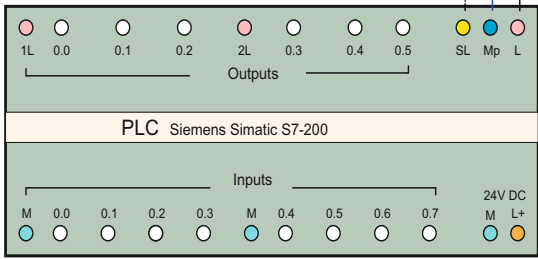


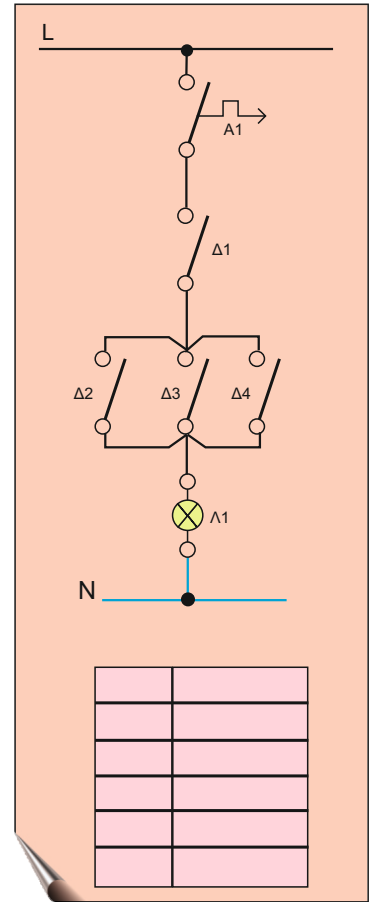
1. Για το κύκλωμα που δίνεται δεξιά να γίνει η συνδεσμολογία στο PLC καθώς και το πρόγραμμα





Πρόγραμμα

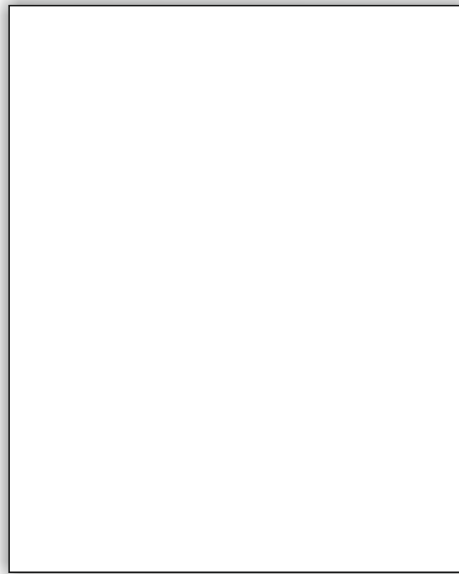


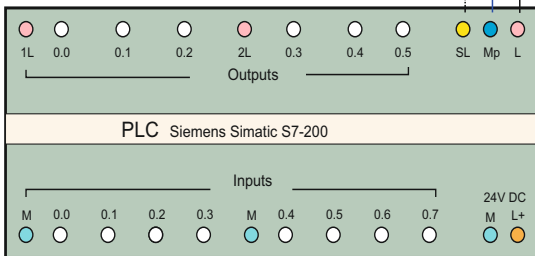2. Για το κύκλωμα που δίνεται δεξιά να γίνει η συνδεσμολογία στο PLC καθώς και το πρόγραμμα




Πρόγραμμα

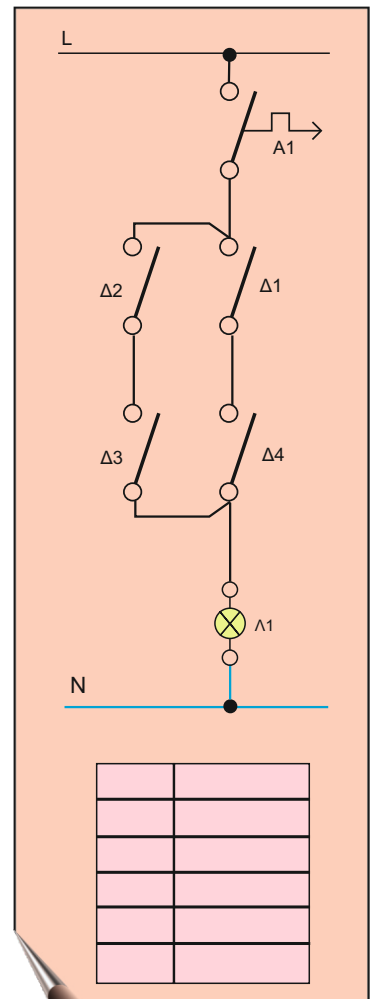
 


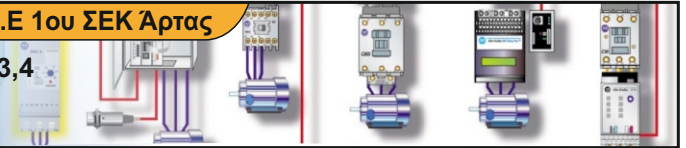

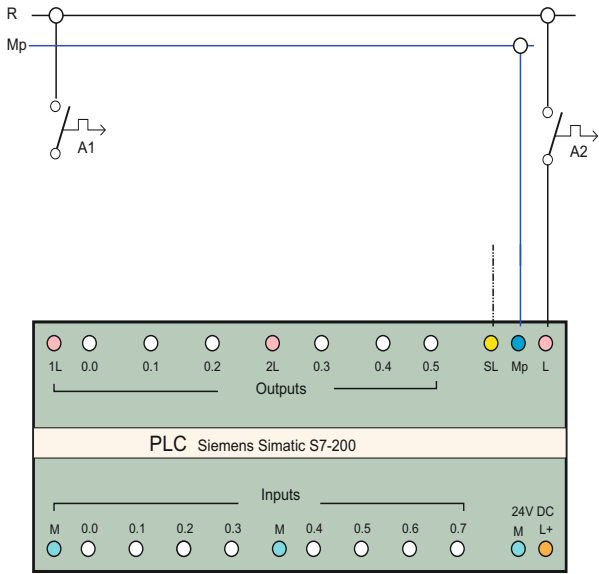
3. Για το κύκλωμα που δίνεται δεξιά να γίνει η συνδεσμολογία στο PLC καθώς και το πρόγραμμα





Πρόγραμμα

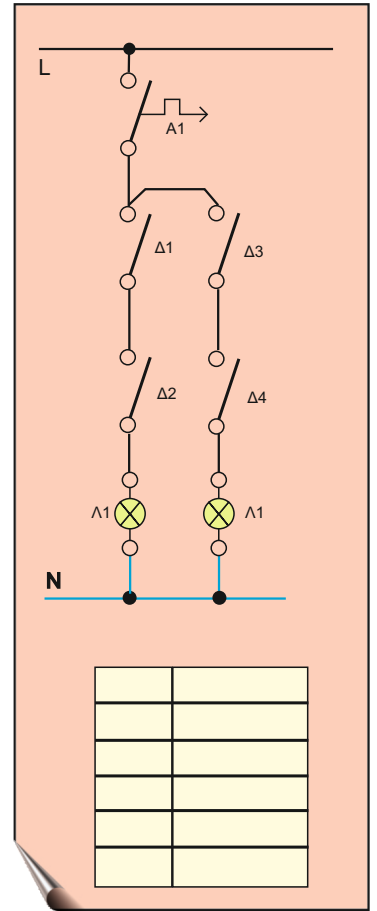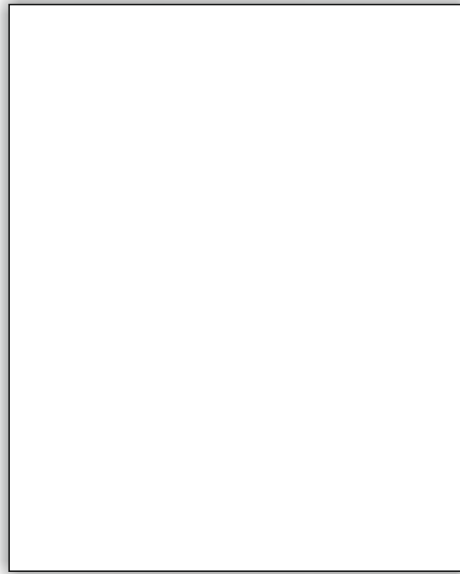


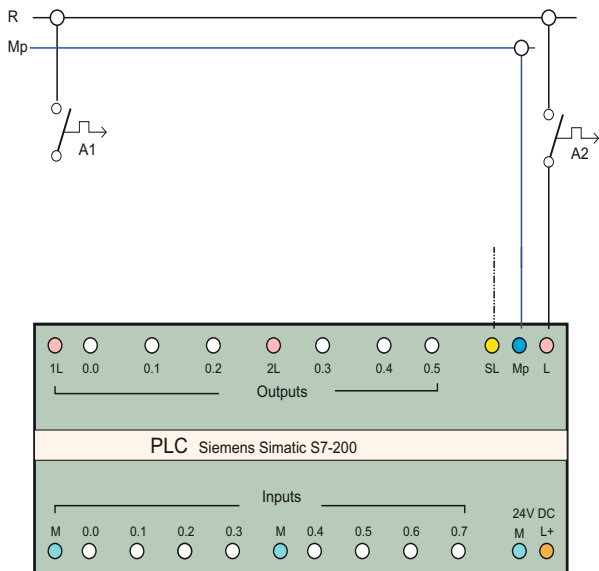2. Για το κύκλωμα που δίνεται δεξιά να γίνει η συνδεσμολογία στο PLC καθώς και το πρόγραμμα




Πρόγραμμα

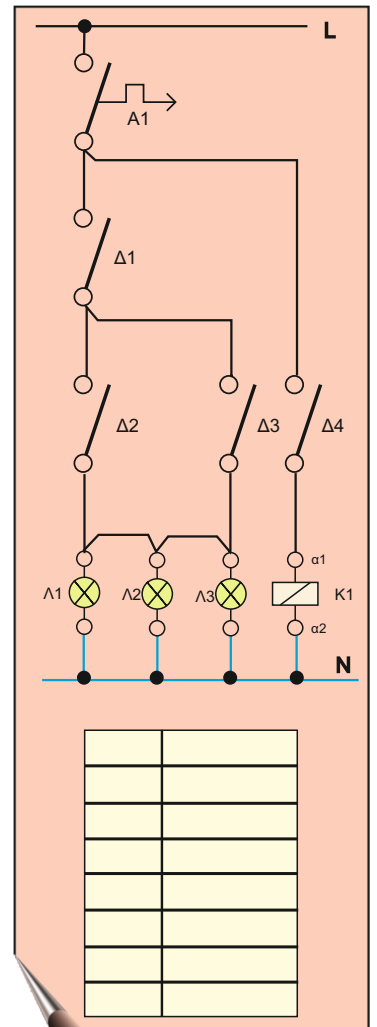
 


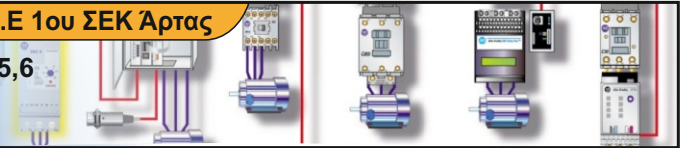

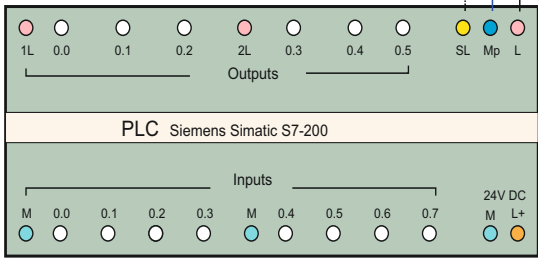
5. Για το κύκλωμα που δίνεται δεξιά να γίνει η συνδεσμολογία στο PLC καθώς και το πρόγραμμα





Πρόγραμμα

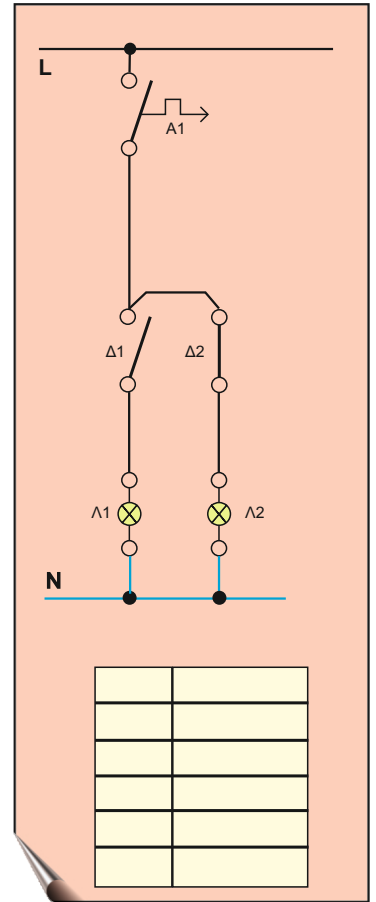 


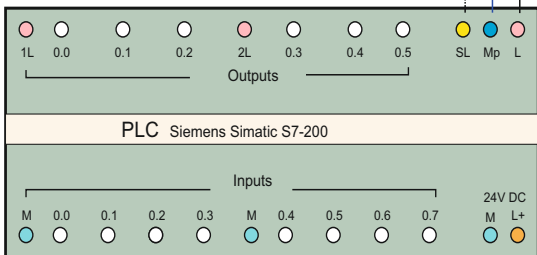6. Για το κύκλωμα που δίνεται δεξιά να γίνει η συνδεσμολογία στο PLC καθώς και το πρόγραμμα




Πρόγραμμα

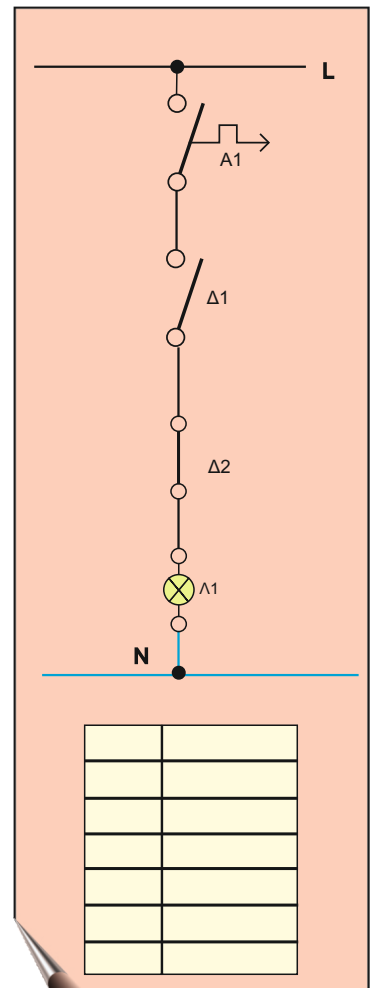
 


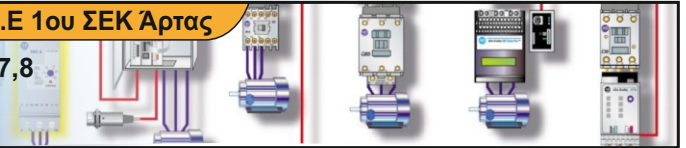


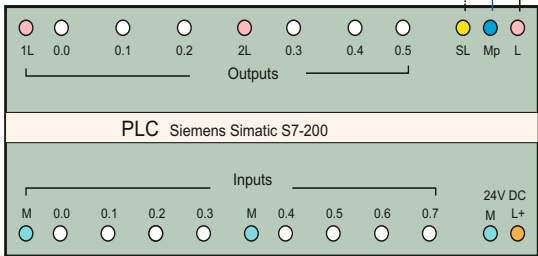
7. Για το κύκλωμα που δίνεται να γίνουν η σύνδεση στο PLC συνδέοντας και τις δύο επαφές στις εισόδους του PLC, καθώς και το πρόγραμμα





Πρόγραμμα

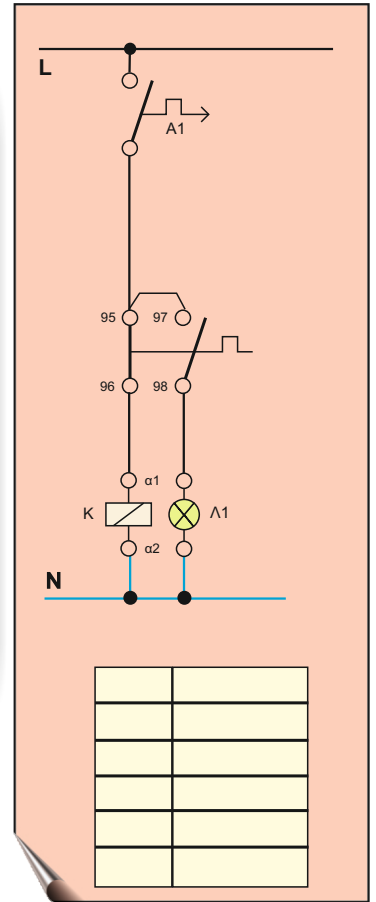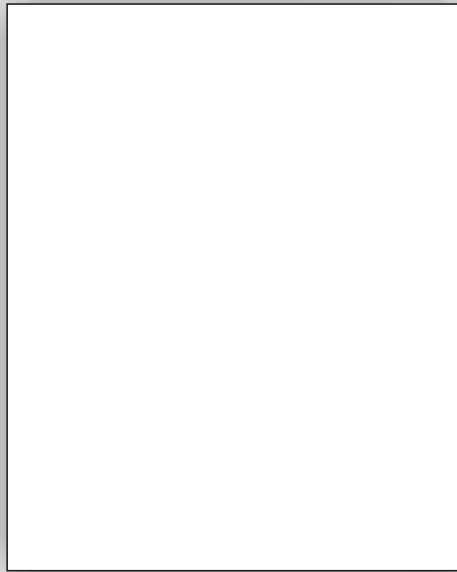

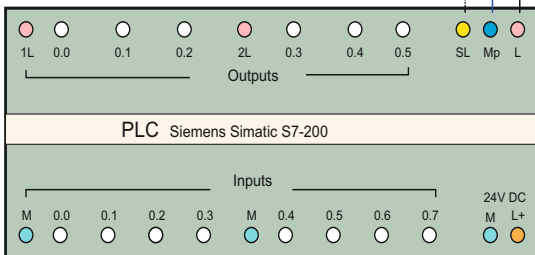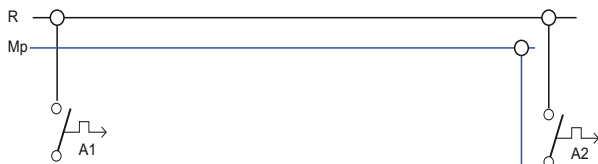
8. Για το κύκλωμα που δίνεται να γίνουν η σύνδεση στο PLC συνδέοντας μόνο την ανοιχτή επαφή καθώς και το πρόγραμμα





Πρόγραμμα

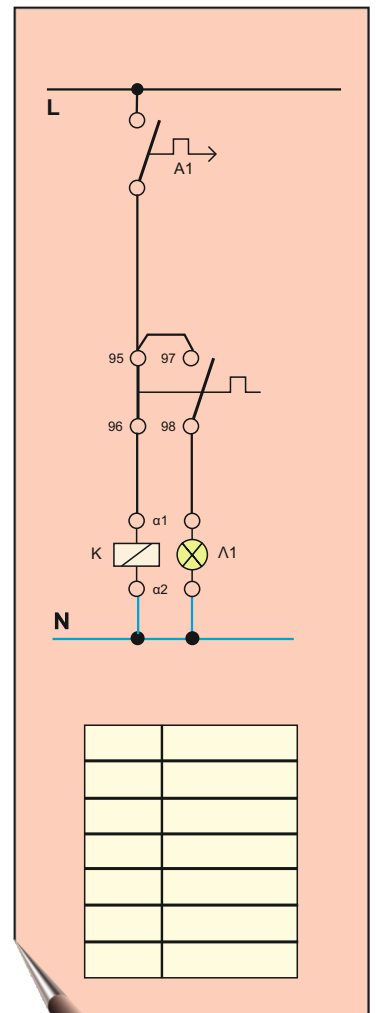 

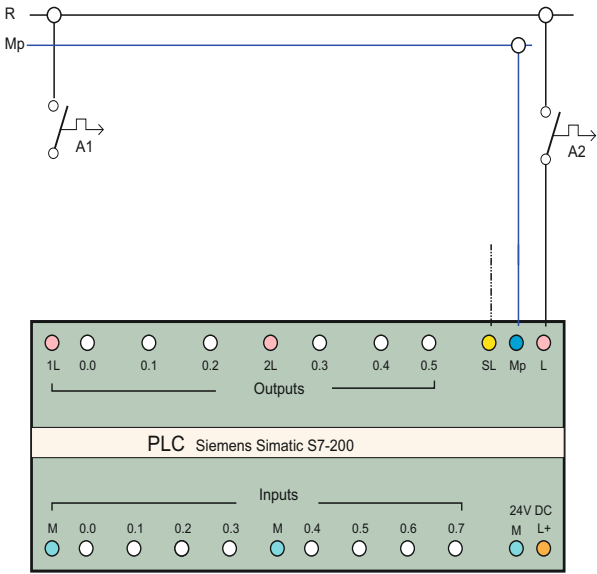
9. Για το κύκλωμα που δίνεται δεξιά να γίνει η συνδεσμολογία στο PLC καθώς και το πρόγραμμα



Πρόγραμμα

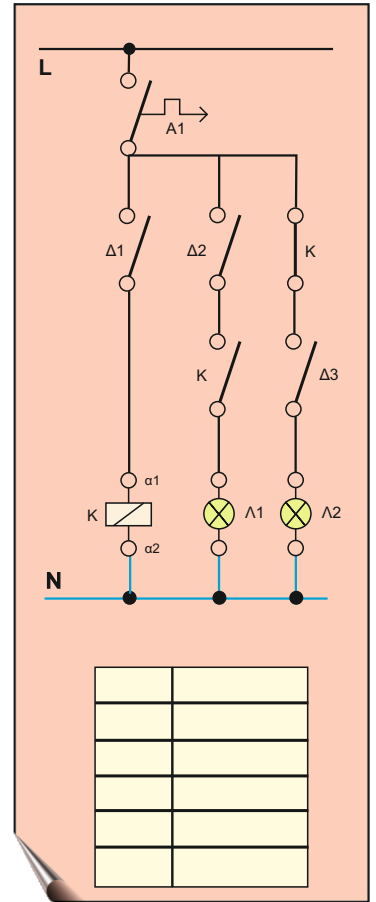 

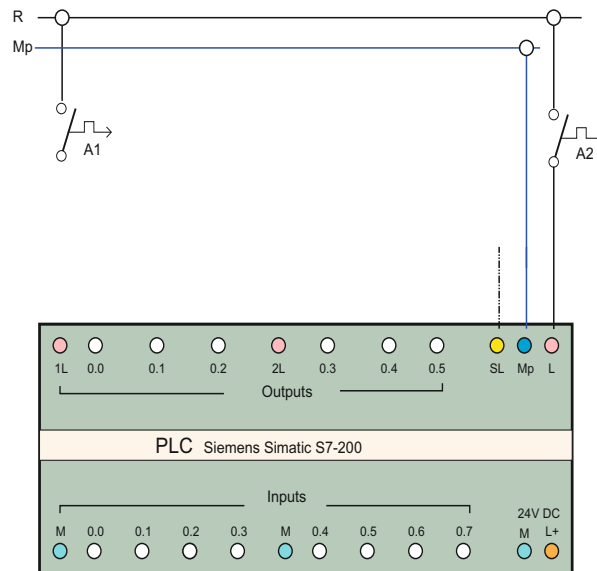10. Για το κύκλωμα που δίνεται δεξιά να γίνει η συνδεσμολογία στο PLC καθώς και το πρόγραμμα



Πρόγραμμα

