


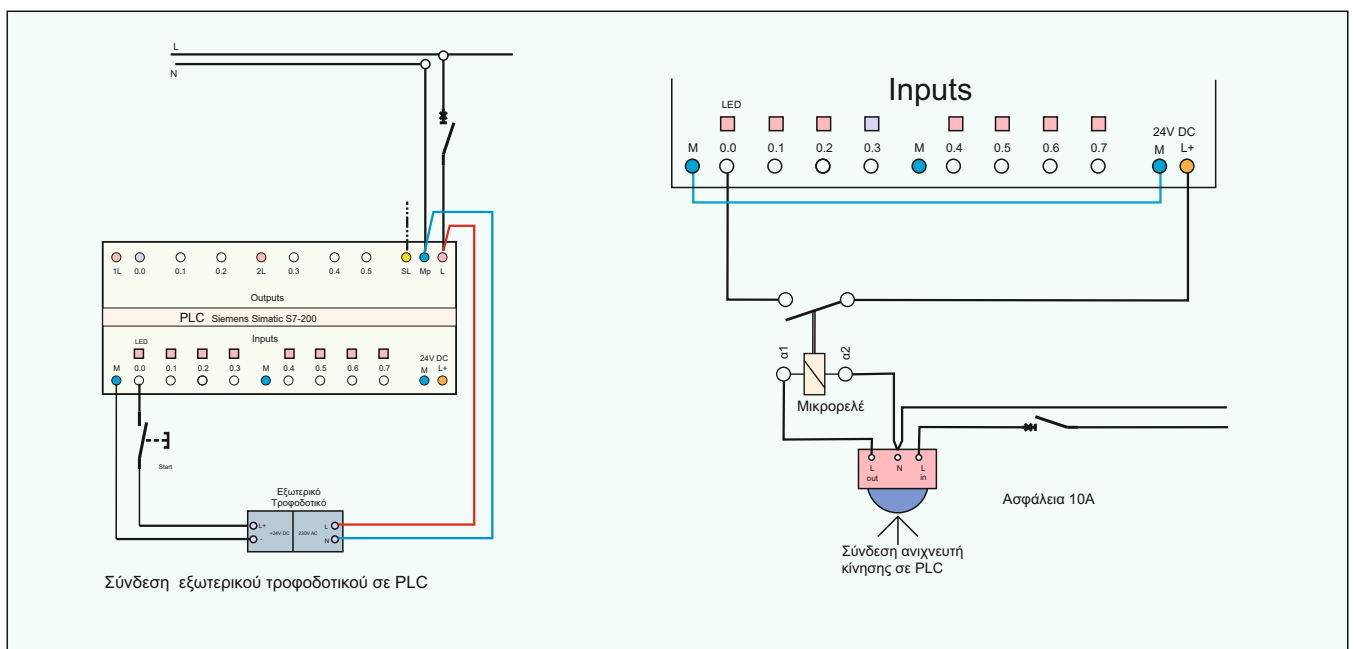
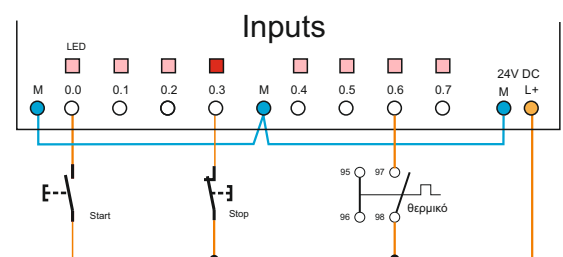
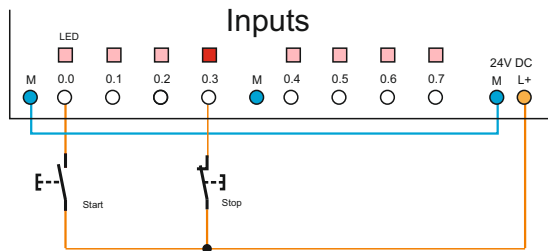
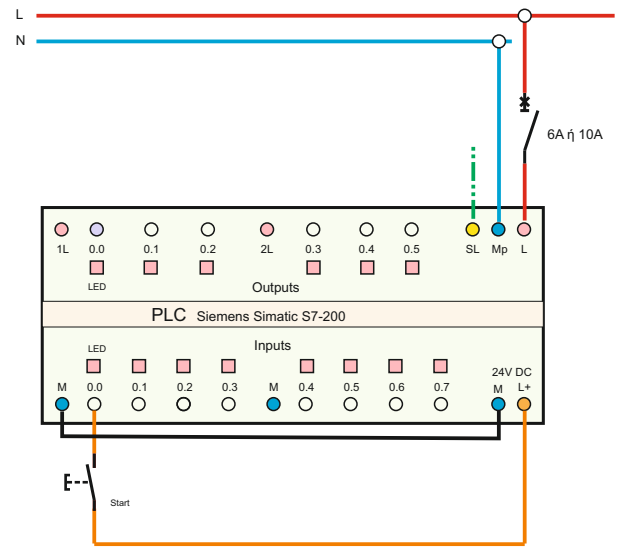
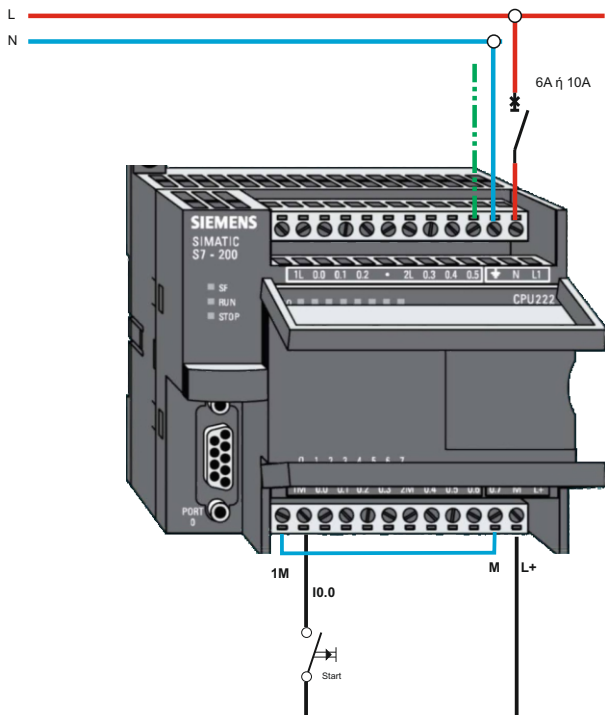


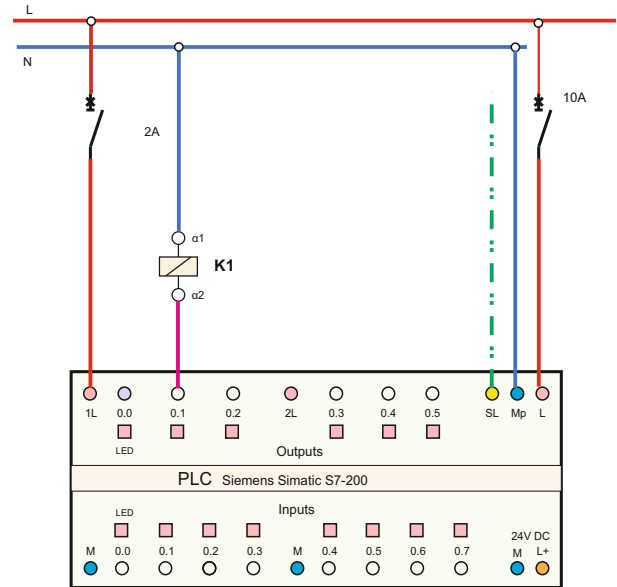

Σύνδεση Ρελέ στην έξοδο του PLC

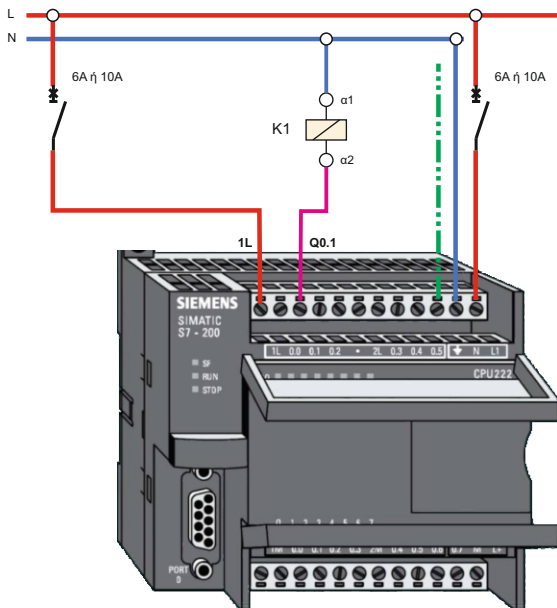


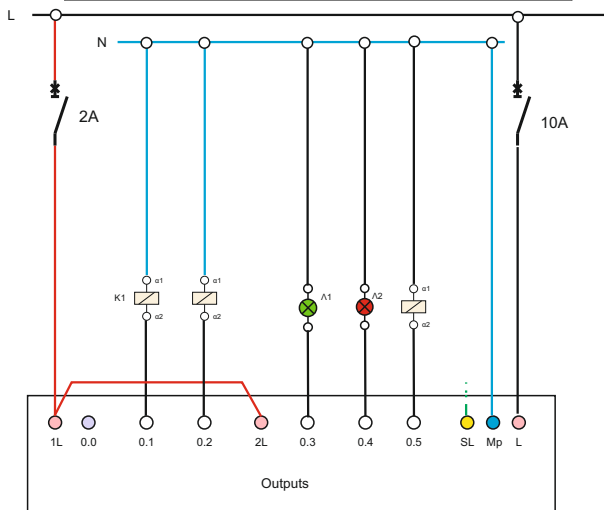Συνδεσμολογία Ρελέ και Ενδεικτικών στις εξόδους του PLC




Οι ακροδέκτες 1L και 2L γεφυρώνονται ώστε όλοι οι εξόδοι να λειτουργούν με 230V

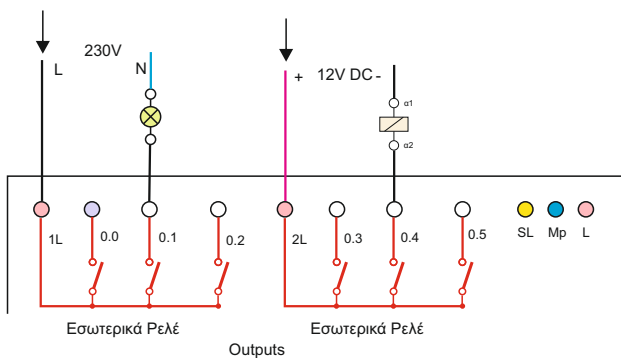Εσωτερικά Ρελέ - έξοδων σε PLC - Κύκλωμα με δύο διαφορετικές τάσεις



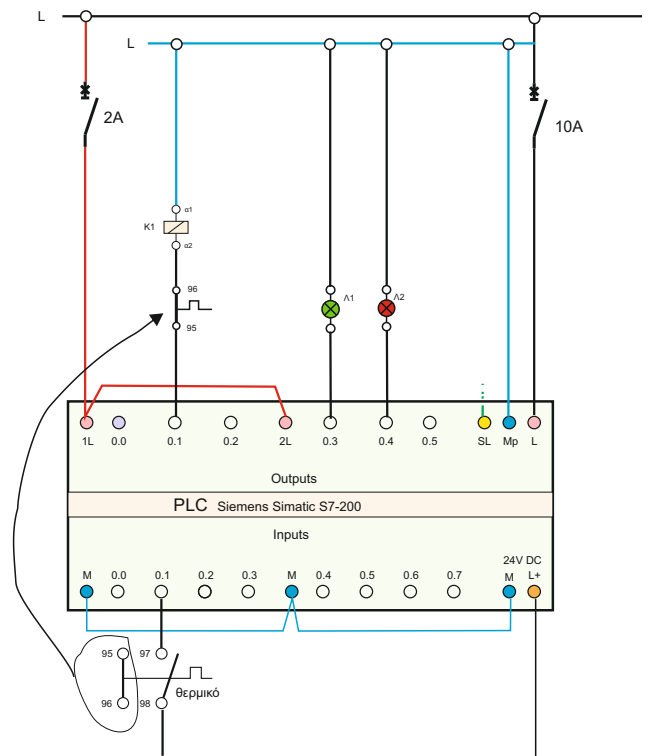Σύνδεση επαφών θερμικού στην είσοδο και έξοδο του PLC




Συνδέουμε την ανοιχτή επαφή στις εισόδους, ενώ την κλειστή τη συνδέουμε στην έξοδο σε σειρά με το πηνίο του ηλεκτρονόμου

Θεωρία

Βιβλίο : «Εργαστήριο Αυτοματισμών και ΣΑΕ Γ' ΕΠΑ.Λ

Ασκήση 2 - Συνδεση μονάδων εισόδου και εξόδου (σελ 20-27)
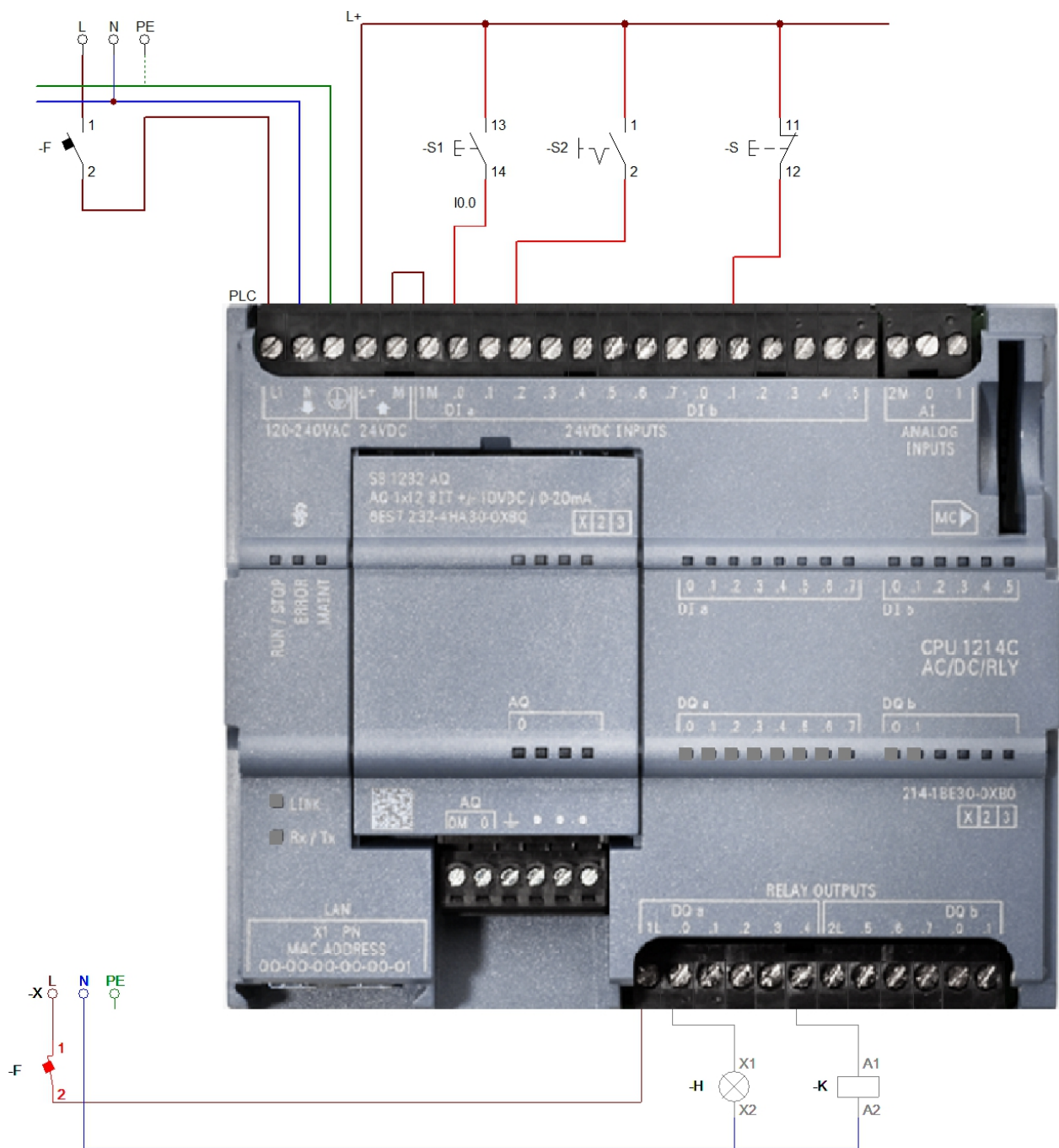
## Σύνδεση ψηφιακών αισθητήρων και ενεργοποιητών σε μονάδα PLC S7-1200



Γενική σύνδεση εισόδων και εξόδων εκπαιδευτικής πινακίδας

