



ΑΣΚΗΣΗ 5 Προγραμματισμός PLC - Από τον κλασικό αυτοματισμό στα PLCs

Θεωρία Βιβλίο: Συστήματα Αυτοματισμών Β' Τόμος
6. Ανάπτυξη προγράμματος σε γλώσσα LADDER (σελ 56-62)

Θέμα Σε αυτή την άσκηση οι μαθητές θα μεταφέρουν κυκλώματα από τον κλασικό αυτοματισμό στο PLC.

Στόχοι Στο τέλος της άσκησης οι μαθητές θα πρέπει:
Να είναι ικανοί να μεταφέρουν κυκλώματα από τον κλασικό αυτοματισμό στο PLC σχεδιάζοντας τη συνδεσμολογία στις εισόδους και εξόδους του PLC καθώς και το πρόγραμμα Ladder.
Να χρησιμοποιούν τον προσομοιωτή για τον έλεγχο του προγράμματος

Ασκήσεις στον προσομοιωτή (για το εργαστήριο)


Κύκλωμα 1

Να μεταφερθεί το παρακάτω κυκλώματα κλασικού αυτοματισμού στο PLC.

Να γίνει το σχέδιο των αισθητήρων καθώς και των ηλεκτρονόμων ή ενδεικτικών στις εισόδους και εξόδους του PLC.

Στη συνέχεια να σχεδιάσετε το πρόγραμμα Ladder ώστε το νέο κύκλωμα στο PLC να έχει ακριβώς την ίδια λειτουργία με το κύκλωμα το κλασικού αυτοματισμού όταν ενεργοποιούμε ή όχι τους διακόπτες των εισόδων.

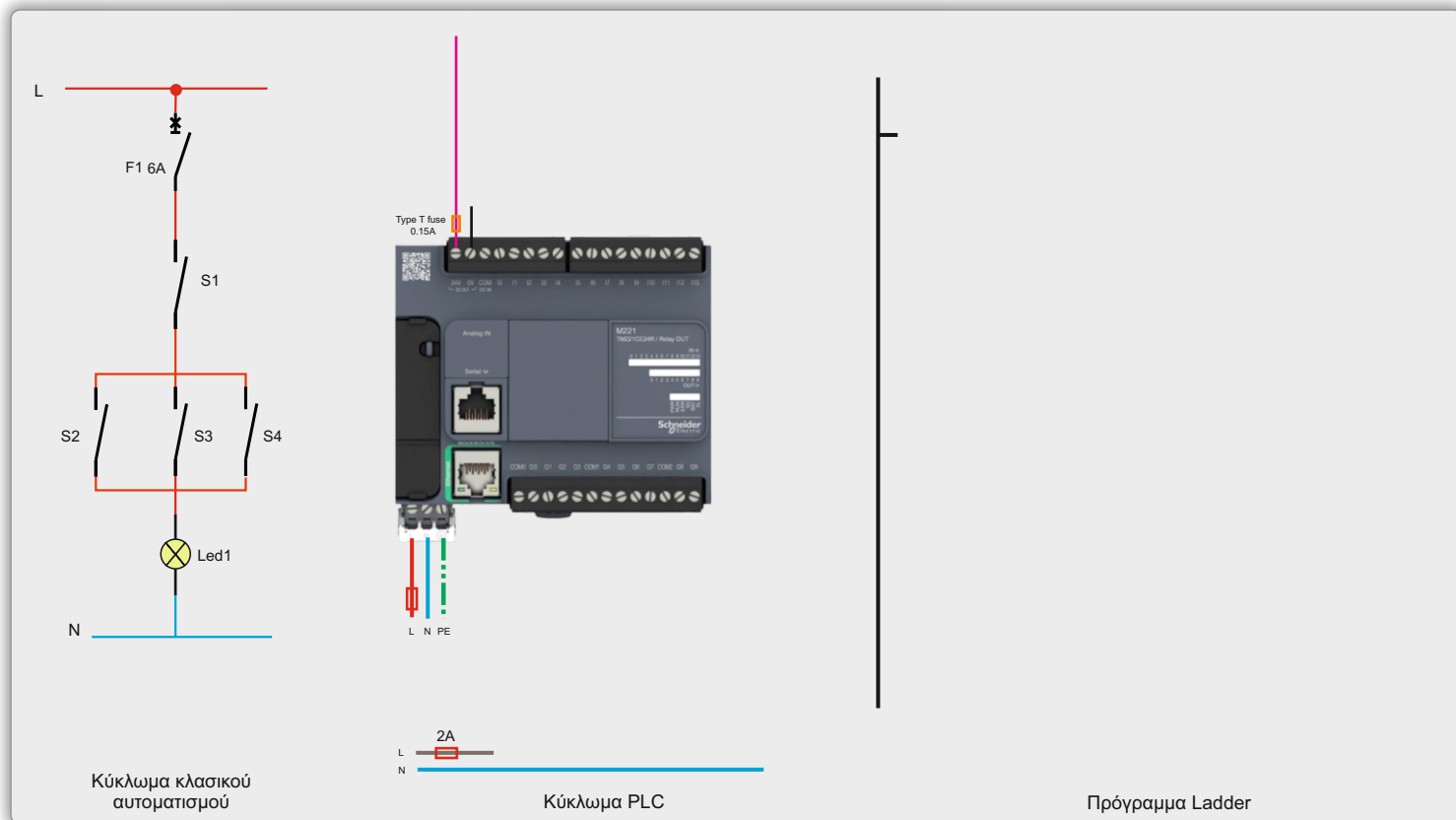Οι διακόπτες Δ1, Δ2, Δ3 και Δ4 θα πρέπει να συνδεθούν στις εισόδους του PLC, ενώ το ενδεικτικό Λ1 σε μία έξοδο.



Πορεία εργασίας

Για να ελέγξετε αν είναι σωστό το κύκλωμά σας καθώς και το πρόγραμμα Ladder χρησιμοποιήστε τον προσομοιωτή. Αρχικά φορτώστε και τρέξτε τον προσομοιωτή.

Ορίστε την On-Off κατάσταση των εισόδων έτσι ώστε να ταιριάζει με την κατάσταση που βρίσκονται οι αντίστοιχοι διακόπτες Δ1-Δ4 σε κατάσταση ηρεμίας.

Ελέγξτε αν η έξοδος που είναι συνδεδεμένο το ενδεικτικό Λ1 είναι ενεργοποιημένη ή όχι. Σε αυτή την κατάσταση δεν θα πρέπει να είναι ενεργοποιημένη γιατί και στο κλασικό κύκλωμα αυτοματισμού όταν οι διακόπτες είναι όλοι σε κατάσταση ηρεμίας το ενδεικτικό είναι σβησμένο.

Αν τώρα υποθέσουμε ότι ο διακόπτης Δ1 ενεργοποιείται και κλείνει η επαφή του, στον προσομοιωτή ενεργοποιούμε την αντίστοιχη είσοδο που είναι συνδεδεμένος ο Δ1. Ελέγχουμε και πάλι αν η κατάσταση της εξόδου στον προσομοιωτή είναι ίδια με την κατάσταση που θα έπρεπε να είναι το ενδεικτικό Λ1 στο κλασικό κύκλωμα.

Κάνουμε το ίδιο για όλους τους διακόπτες ξεχωριστά καθώς και όλους τους δυνατούς συνδυασμούς αυτών.



Σύμφωνα με τις οδηγίες που σας δόθηκαν για το κύκλωμα 1 να γίνει η μεταφορά των παρακάτω κυκλωμάτων στο PLC

Κύκλωμα 2

Κύκλωμα κλασικού αυτοματισμού

Κύκλωμα PLC

Πρόγραμμα Ladder

Κύκλωμα 3

Κύκλωμα κλασικού αυτοματισμού

Κύκλωμα PLC

Πρόγραμμα Ladder



Σύμφωνα με τις οδηγίες που σας δόθηκαν για το κύκλωμα 1 να γίνει η μεταφορά των παρακάτω κυκλωμάτων στο PLC

Κύκλωμα 4

Κύκλωμα κλασικού αυτοματισμού

Κύκλωμα PLC

Πρόγραμμα Ladder

Κύκλωμα 5

Κύκλωμα κλασικού αυτοματισμού

Κύκλωμα PLC

Πρόγραμμα Ladder